



la valeur de sortie ne dépend pas **uniquement** des valeurs d'entrées, mais aussi de la valeur antérieure de sortie. En temps normal S et R valent 0.